



Lab 1 report

实验目的与内容


1. 本次实验主要完成了 alu 运算器模块的设计，并例化该模块使用译码器分时输入数据测试了该模块。使用该模块的加法功能完成了对斐波那契数列的计算。均在 vivado 中完成了仿真，最后上板实验。本次实验的目的为复习 verilog 的基础语法和例化方法，使用 vivado 进行仿真实验，使用 vlab 平台在线 fpga。

逻辑设计


1. 框图和数据通路如下

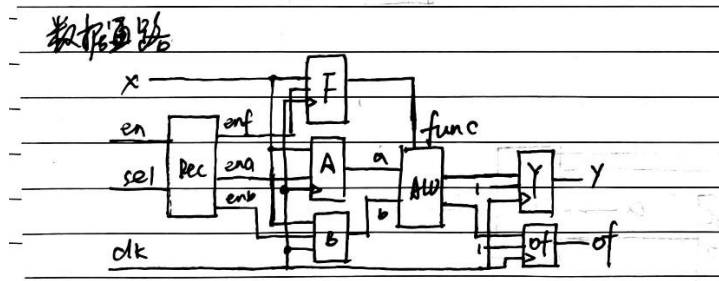 

数据通路:

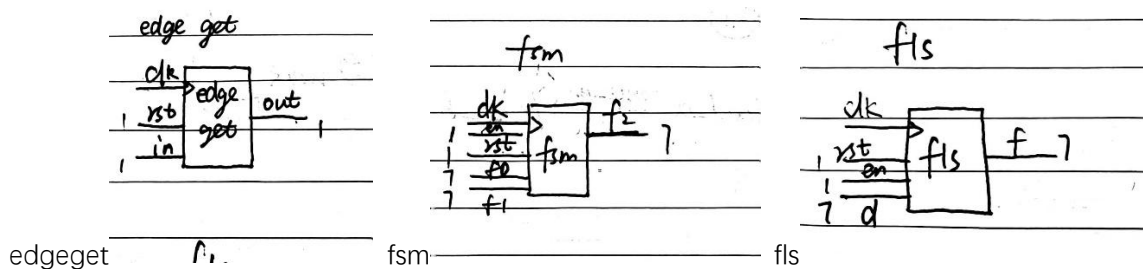


数据通路

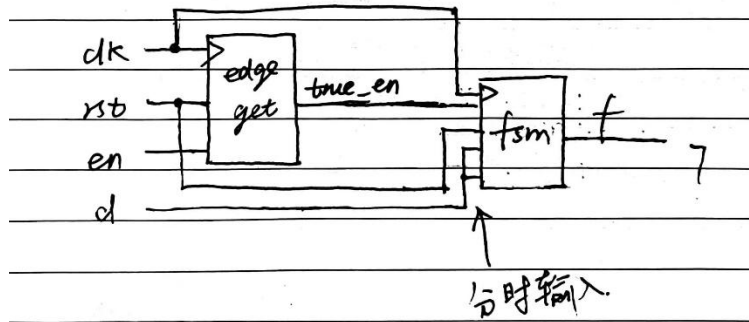

数据通路:

- 状态机在 fls 中有 fsm 为状态机: 如图

 

- 核心设计代码如下:

```
case(func)
  4'b0000: begin
    y = (a + b);
    if({a_s, b_s, y[WIDTH - 1]} == 3'b001)
      of = 1;
    if({a_s, b_s, y[WIDTH - 1]} == 3'b110)
      of = 1;
  end
  4'b0001: begin
    y = (a - b);
    if({a_s, b_s, y[WIDTH - 1]} == 3'b011)
      of = 1;
    if({a_s, b_s, y[WIDTH - 1]} == 3'b100)
      of = 1;
  end
  4'b0010:
    y = (a == b);
  4'b0011:
    y = (a < b);
  4'b0100:
    y = ($signed(a) < $signed(b));
  4'b0101:
    y = (a & b);
  4'b0110:
    y = (a | b);
  4'b0111:
    y = (a ^ b);
  4'b1000:
    y = (a >> b);
  4'b1001:
    y = (a << b);
  default:
    y = 0;
endcase
```

对于溢出标志 of, 采用取 a,b,y 的最高位, 通过罗列溢出的各种可能性, 用 == 判断语句描述溢出。

译码器如下：

```
module decoder (           // 译码器
    input en,
    input [1:0] sel,
    output enf, ena, enb
);
    assign ena = en & (sel == 2'b00);
    assign enb = en & (sel == 2'b01);
    assign enf = en & (sel == 2'b10);
endmodule
```

简单的 assign 赋值。

取边沿代码沿用之前的设计：

```
module edgeget (           // 取边沿模块
    input clk, rst,
    input in,
    output out
);
    reg out1, out2;
    always @(posedge clk) begin
        out1 <= ~rst & in;
    end
    always @(posedge clk) begin
        out2 <= out1;
    end
    assign out = out1 & ~out2;
endmodule
```

保证每次生效均在时钟上升沿。

三段式如下：

```
//描述CS
always @(posedge clk, posedge rst) begin // 当前状态的状态转换
    if(rst)
        cs <= init;
    else
        cs <= ns;
end

always @(posedge clk) begin // 当前状态的赋值
    if (true_en)
        case(cs)
            init: begin
                f0 <= d;
            end
            load_a: begin
                f1 <= d;
            end
            load_b: begin
            end
            work: begin
                f0 <= f1;
                f1 <= f2;
            end
        endcase
    end
end
```

对当前状态进行赋值

```

//描述NS
always @(*) begin                                // 次态的状态转换
    ns = cs;
    case(cs)
        init: begin
            if(true_en) begin
                ns = load_a;
            end
        end
        load_a: begin
            if(true_en) begin
                ns = load_b;
            end
        end
        load_b: begin
            if(true_en) begin
                ns = work;
            end
        end
    endcase
end

```

状态机的状态转换

```

alu #(7) alu1(                                    // 调用alu加法模块
    .a(f1_w),
    .b(f0_w),
    .func(4'b0000),
    .y(f2),
    .of(of)
);

//描述输出
assign f = (cs == work) ? f2 : ((cs == load_b) ? f1 : (cs == load_a ? f0 : 0));

```

对当前态处于哪种状态进行判断得到输出。

仿真结果与分析

1. 仿真文件截图和仿真结果解释：


alutest 仿真：

```

module alu_testbench(
);
  reg [5:0] a = 0;
  reg [5:0] b = 0;
  reg [3:0] func = 0;
  wire [5:0] y;
  wire of;
  initial begin
    #5 a = 7'd3;
    #2 b = 7'd4;
    #2 func = 4'b0000;
    #2 func = 4'b0001;
    #2 func = 4'b0010;
    #2 func = 4'b0011;
    #2 func = 4'b0100;
    #2 func = 4'b0101;
    #2 func = 4'b0110;
    #2 func = 4'b0111;
    #2 func = 4'b1000;
    #2 func = 4'b1001;
    #10 $finish();
  end
  alu alu1(
    .a(a),
    .b(b),
    .func(func),
    .y(y),
    .of(of)
  );
endmodule

```


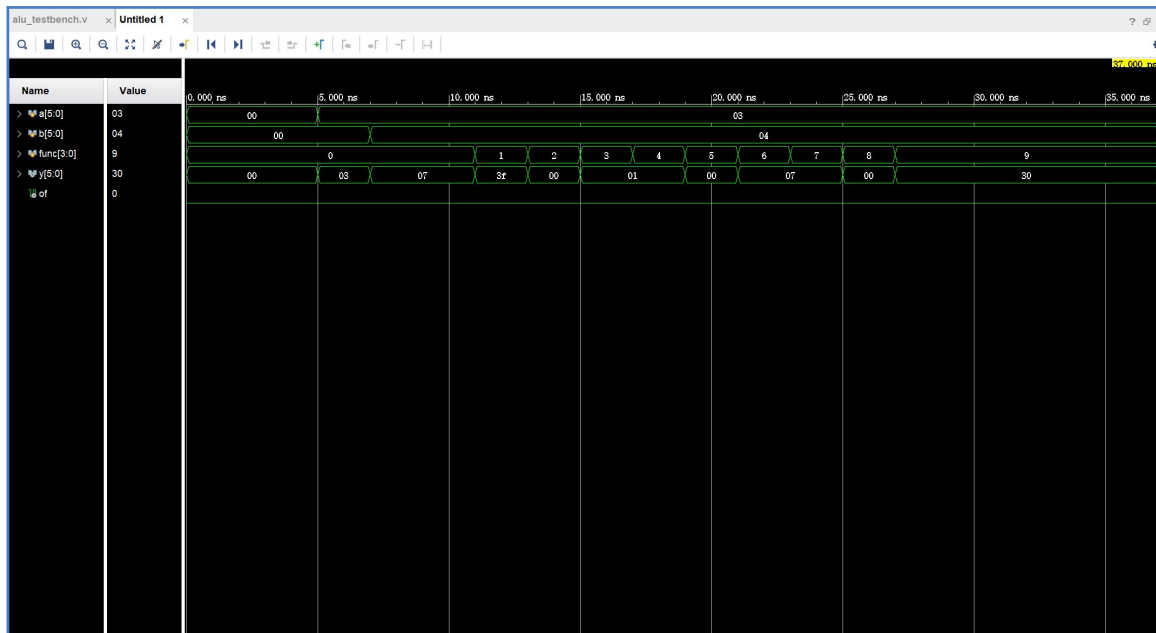
func 初始为 0 时，当 a 输入为 3，b 为 4，结果为 7，of 标志不溢出，当 func 为 1 时结果为 -1，6 位补码表示为 3f，同理检查之后的 func，均无误。




fls 仿真：


电路设计与分析

1. RTL 电路图如下：

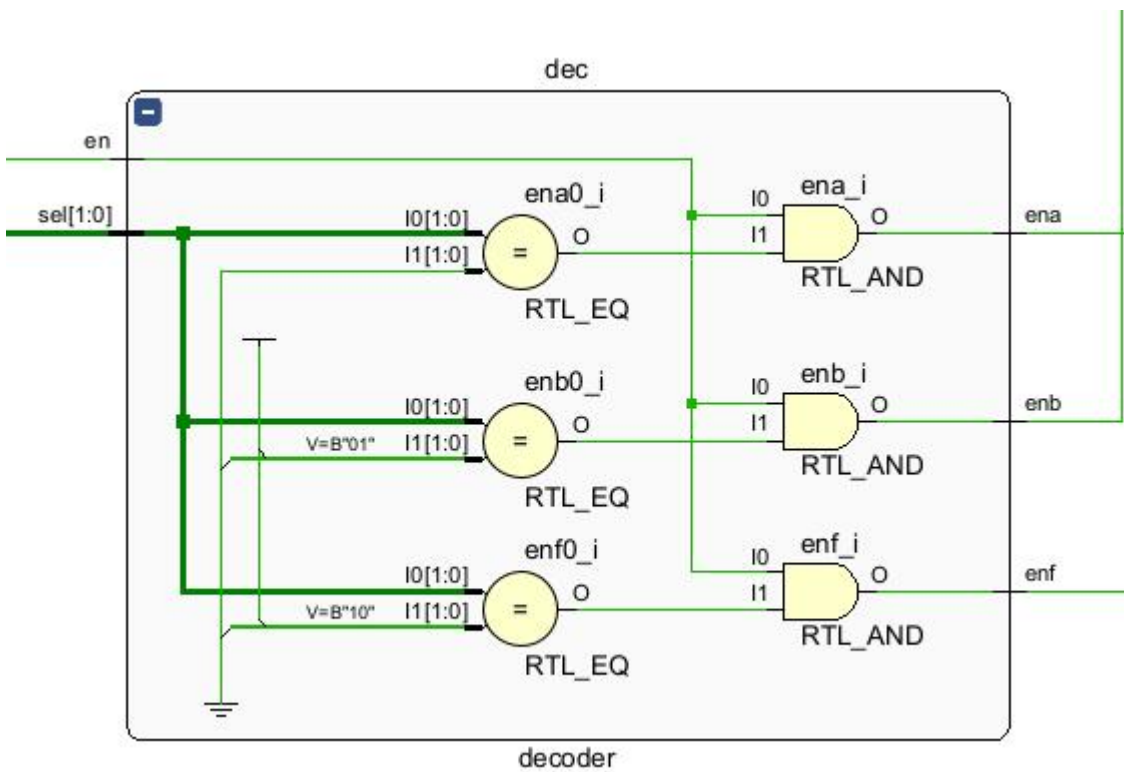
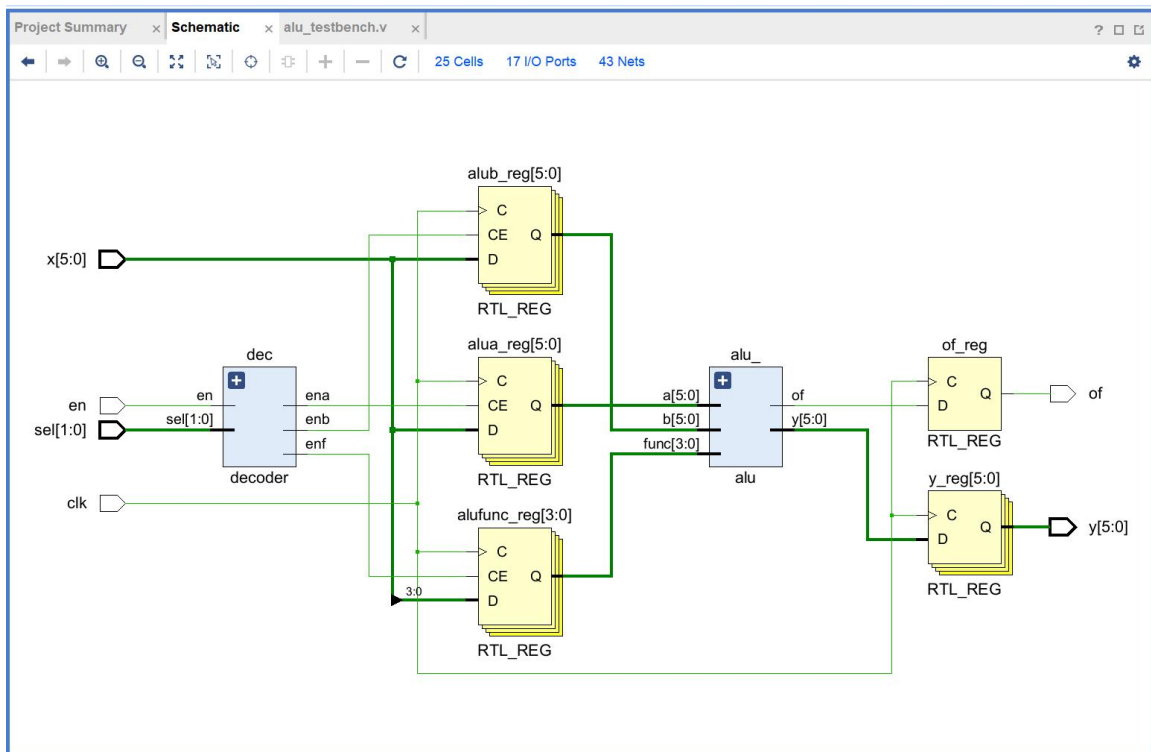


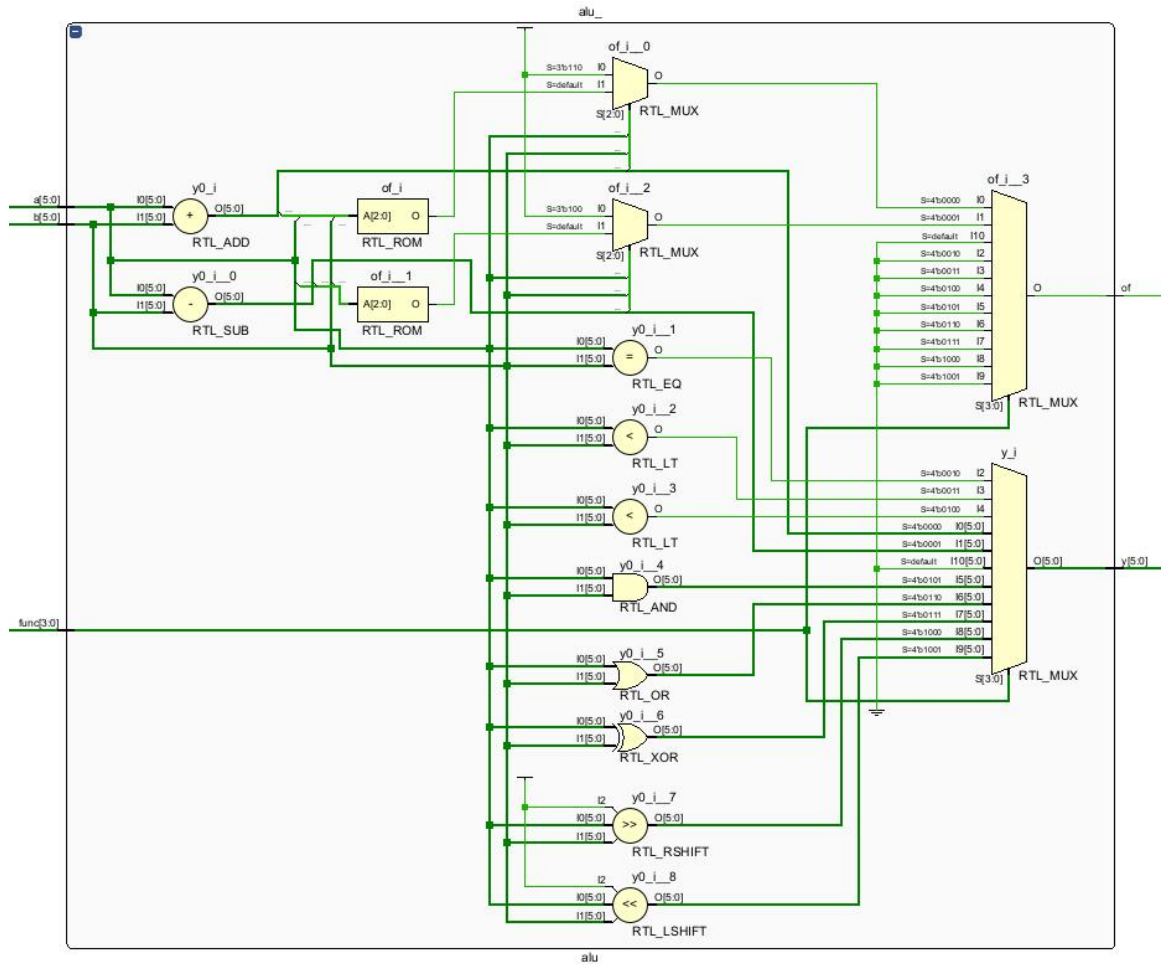


alutest 综合后电路如下：

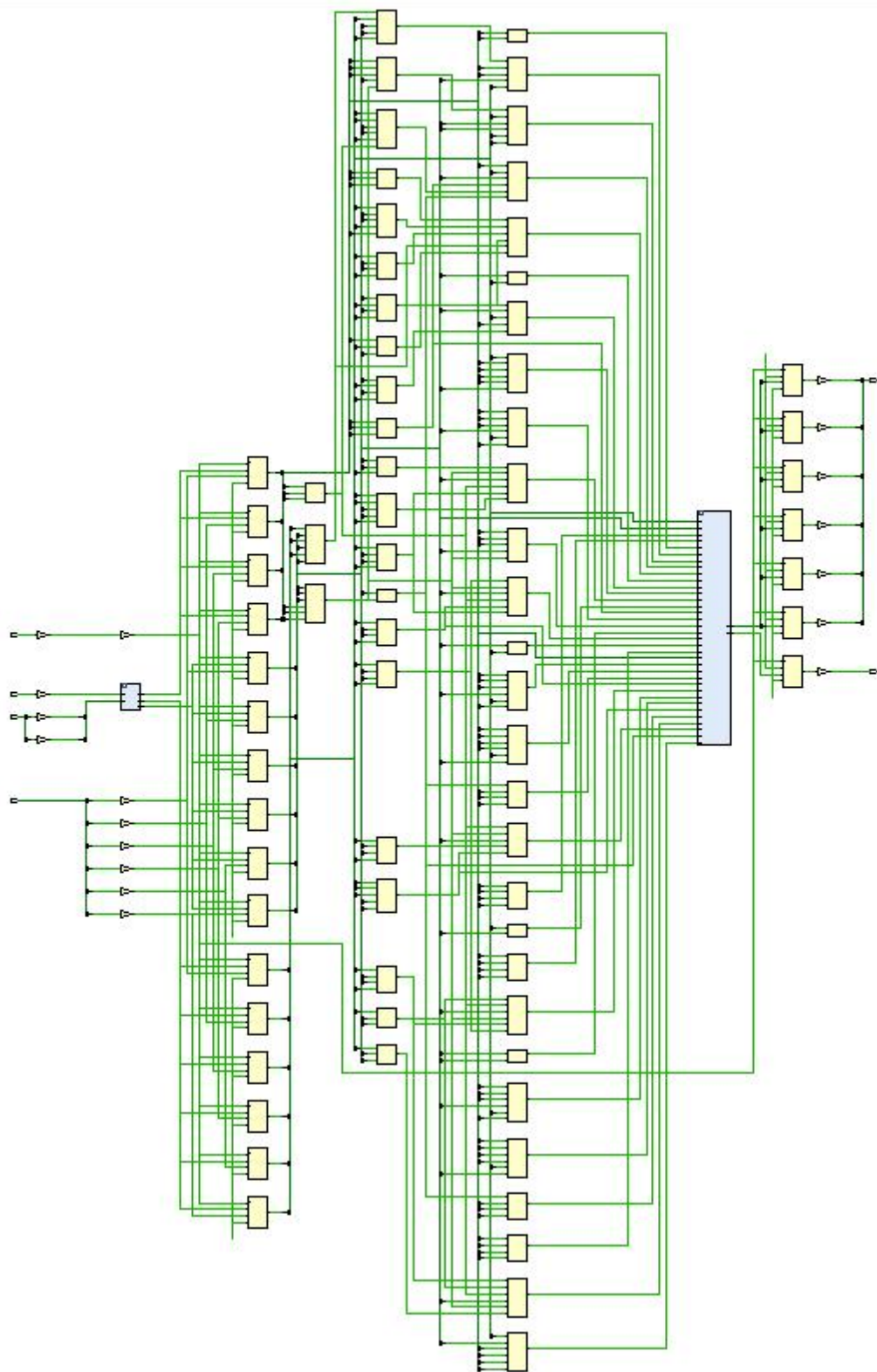

f1s 的 RTL 电路如下：

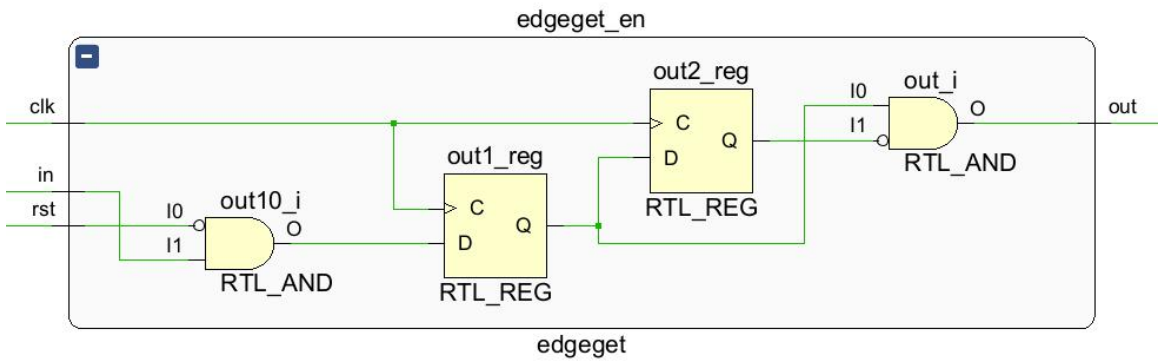 


综合后电路如下：

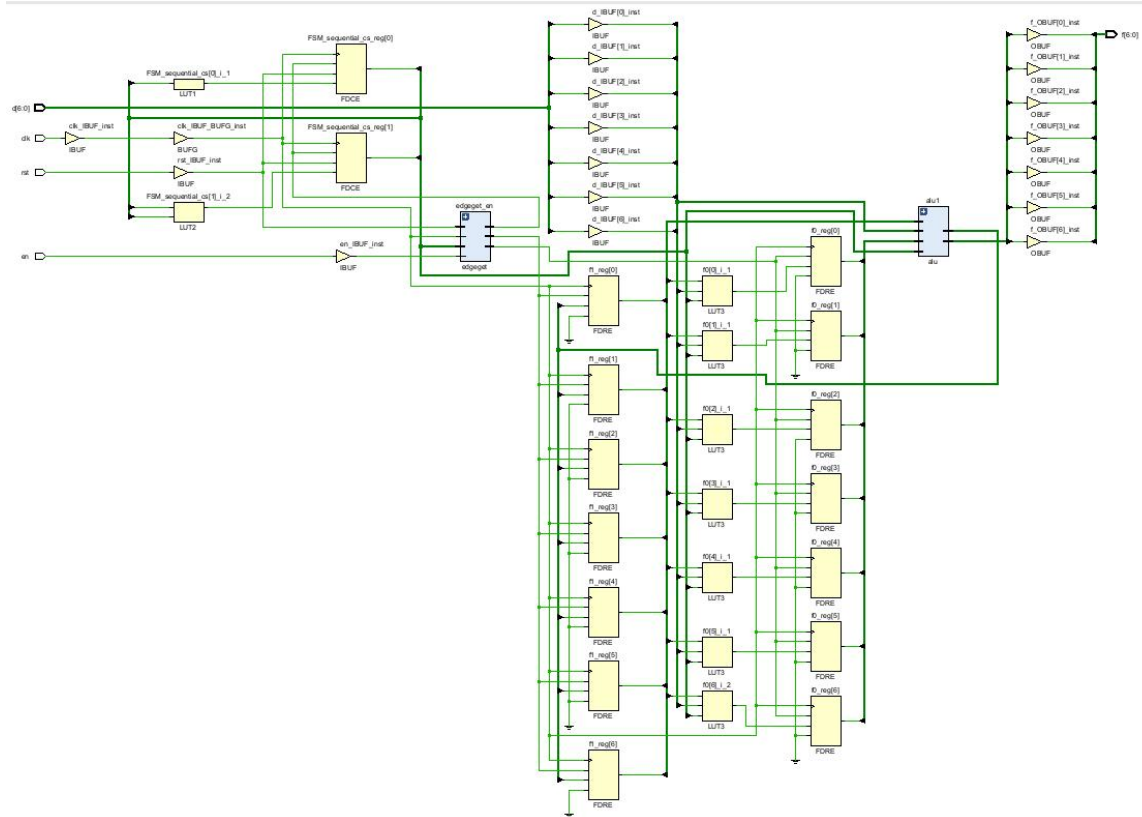


测试结果与分析

1. alutest 上板实验：


初始：

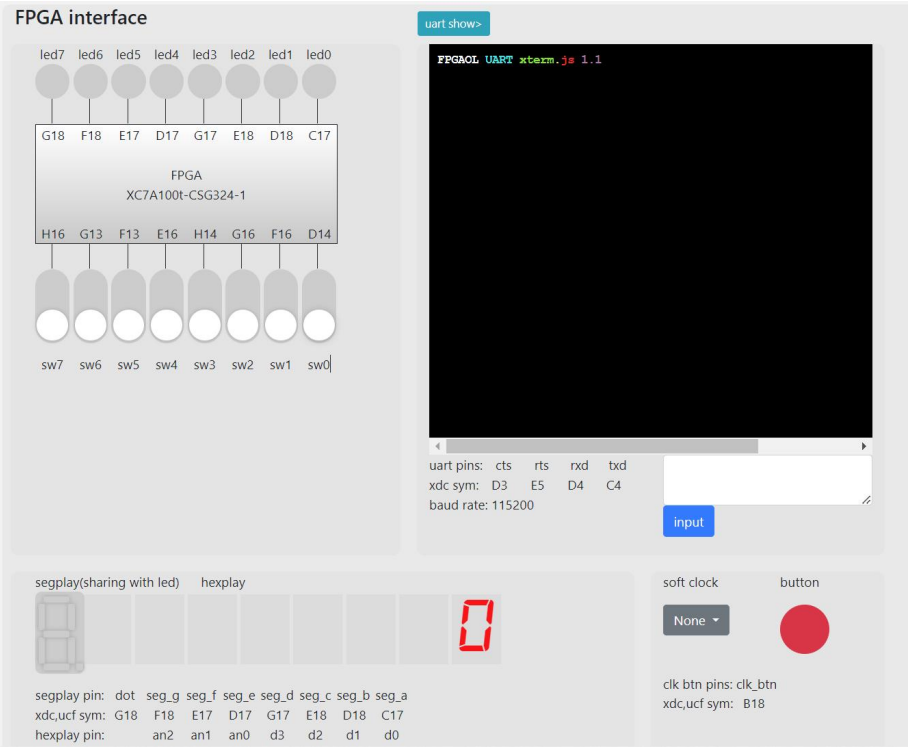


载入 a 为 3：

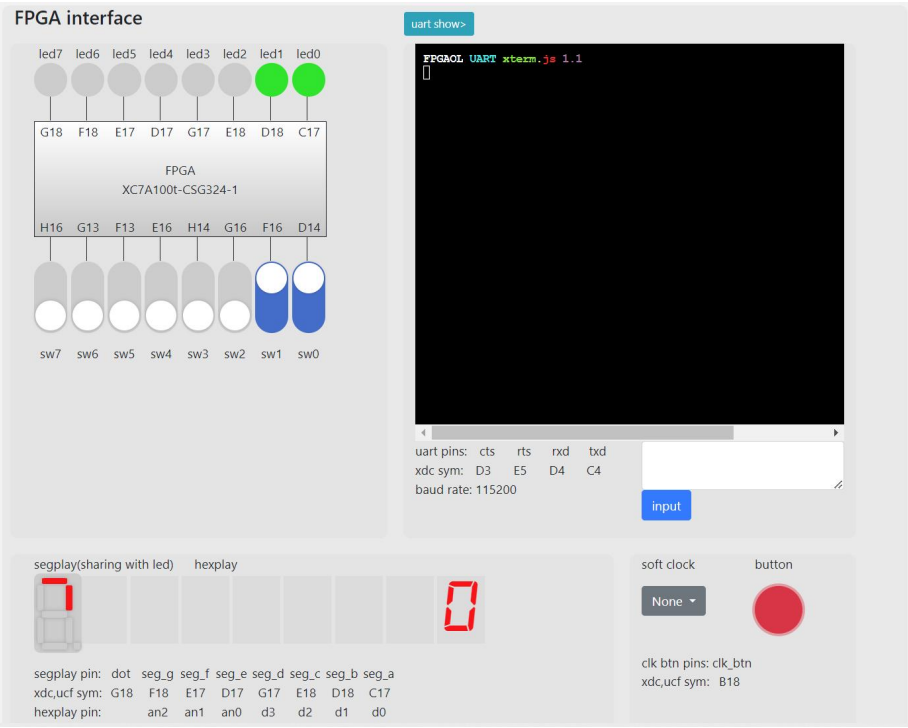

载入 b 为 1 同时由于 func 默认为 0000 完成加法得到结果 4:

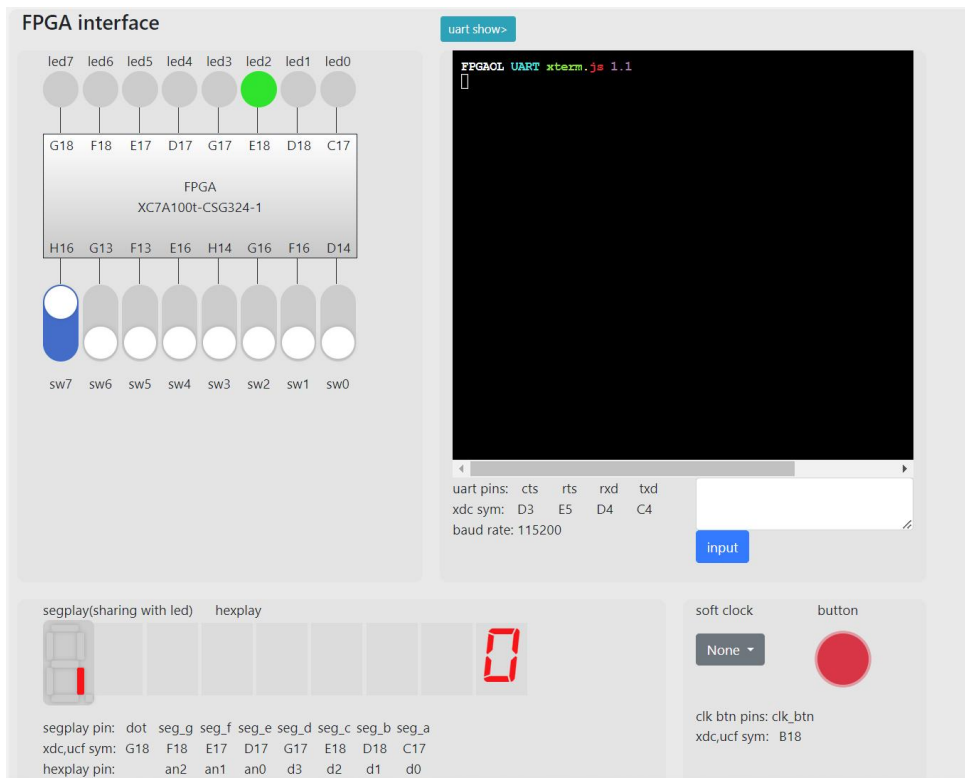

载入 func 为 0001 测试减法得到结果 2:

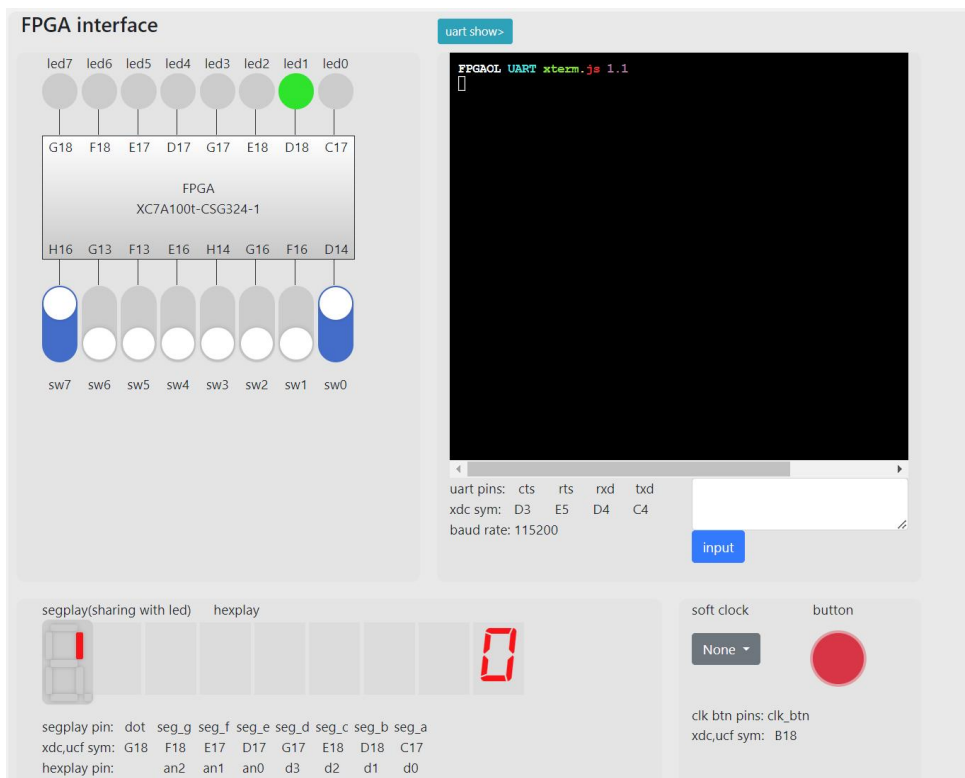

载入 func 为 1001 进行左移操作得到的结果如下,即从 000011 变为 000110:

FPGA interface

led7 led6 led5 led4 led3 led2 led1 led0

G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17

FPGA
XC7A100t-CSG324-1

H16 G13 F13 E16 H14 G16 F16 D14

sw7 sw6 sw5 sw4 sw3 sw2 sw1 sw0

uart show>

FPGAOL UART xterm.js 1.1

uart pins: cts rts rxd txd
xdc sym: D3 E5 D4 C4
baud rate: 115200

input

segplay(sharing with led) hexplay

segplay pin: dot seg_g seg_f seg_e seg_d seg_c seg_b seg_a
xdc,ucf sym: G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17
hexplay pin: an2 an1 an0 d3 d2 d1 d0

soft clock button

None

clk btn pins: clk_btn
xdc,ucf sym: B18

对 fls 上板测试:

载入第一个 d 为 1:

FPGA interface

led7 led6 led5 led4 led3 led2 led1 led0

G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17

FPGA
XC7A100t-CSG324-1

H16 G13 F13 E16 H14 G16 F16 D14

sw7 sw6 sw5 sw4 sw3 sw2 sw1 sw0

uart show>

FPGAOL UART xterm.js 1.1

uart pins: cts rts rxd txd
xdc sym: D3 E5 D4 C4
baud rate: 115200

input

segplay(sharing with led) hexplay


segplay pin: dot seg_g seg_f seg_e seg_d seg_c seg_b seg_a
xdc,ucf sym: G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17
hexplay pin: an2 an1 an0 d3 d2 d1 d0

soft clock button


None

clk btn pins: clk_btn
xdc,ucf sym: B18

载入第二个 d 为 2:

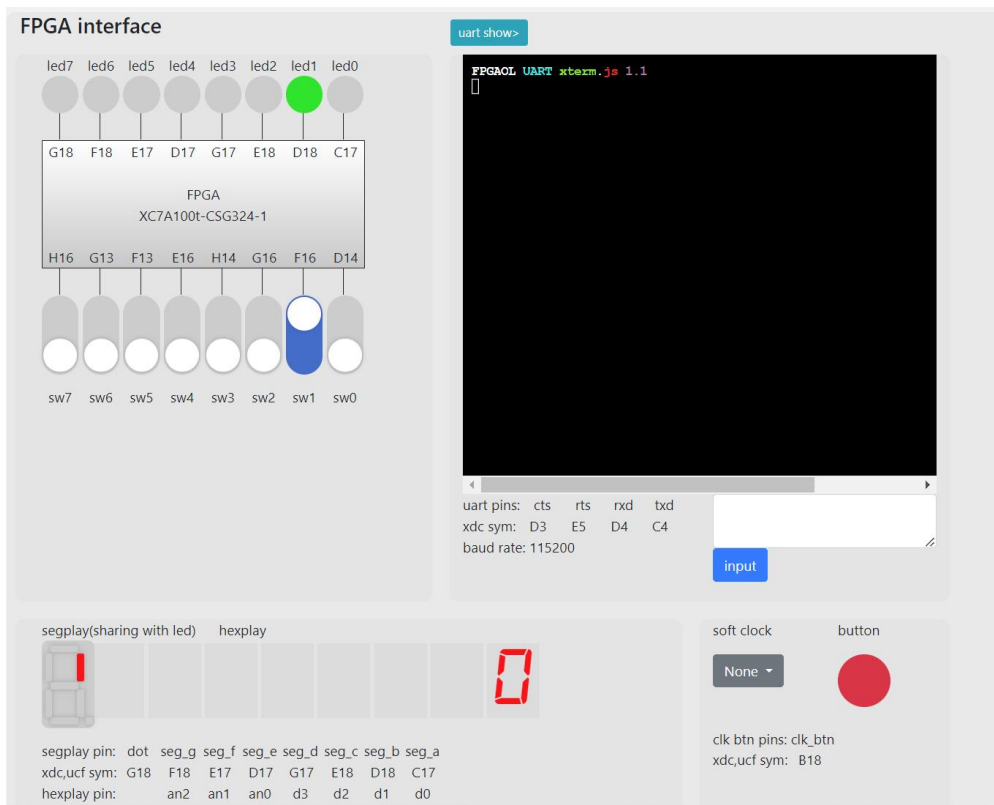

反复按压 button 得到之后的数列为 1 2 3 5 8 13:

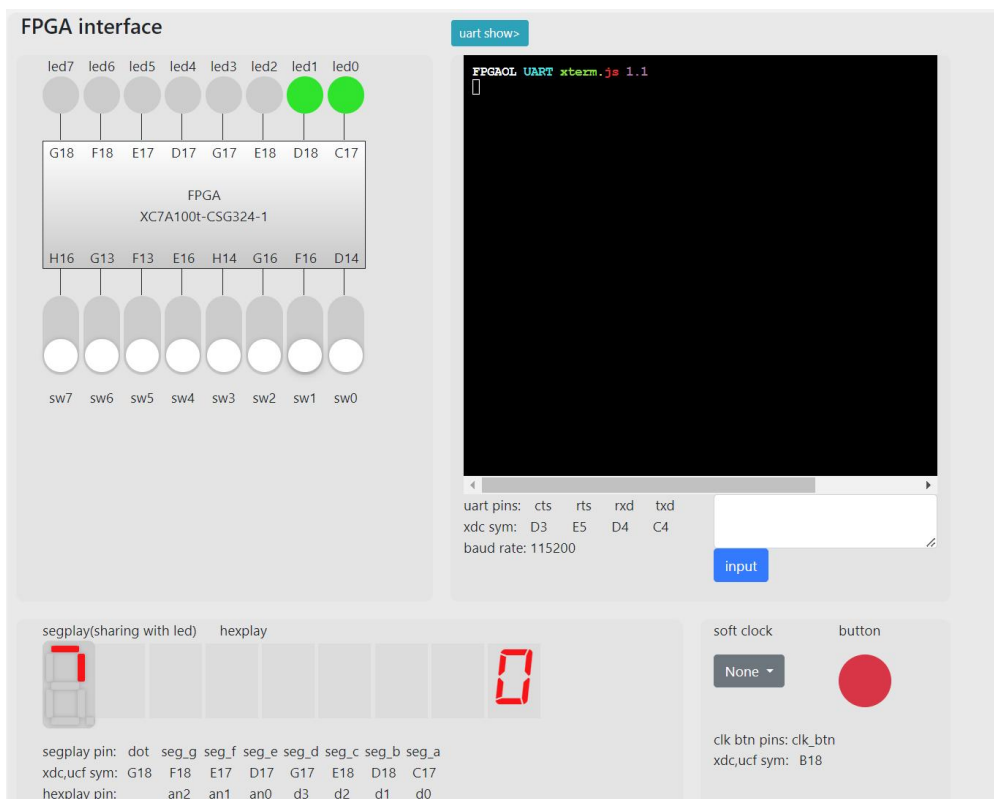

FPGA interface

led7 led6 led5 led4 led3 led2 led1 led0

G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17

FPGA
XC7A100T-CSG324-1

H16 G13 F13 E16 H14 G16 F16 D14

sw7 sw6 sw5 sw4 sw3 sw2 sw1 sw0

uart show>

```
FPGAOL UART xtterm.js 1.1
[]
```

uart pins: cts rts rxd txd
 xdc sym: D3 E5 D4 C4
 baud rate: 115200

input

segplay (sharing with led) hexplay

segplay pin: dot seg_g seg_f seg_e seg_d seg_c seg_b seg_a
 xdc,ucf sym: G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17
 hexplay pin: an2 an1 an0 d3 d2 d1 d0

soft clock button

None ▾

clk btn pins: clk_btn
 xdc,ucf sym: B18

FPGA interface

The diagram shows an FPGA chip (XC7A100t-CSG324-1) with various pins connected to LEDs and switches. The top row of LEDs is labeled led7 through led0, with led3 currently lit. The bottom row of switches is labeled sw7 through sw0. The FPGA chip is labeled with pins G18, F18, E17, D17, G17, E18, D18, C17 on the top and H16, G13, F13, E16, H14, G16, F16, D14 on the bottom.

uart show>

```

FPGA0L UART xterm.js 1.1
  
```

uart pins: cts rts rxd bxd
 xdc sym: D3 E5 D4 C4
 baud rate: 115200

input

segplay(sharing with led) hexplay

The diagram shows a 7-segment display (segplay) and a hexagon display (hexplay). The segplay is currently showing a red '0'. The hexplay is currently showing a red '0'.

segplay pin: dot seg_g seg_f seg_e seg_d seg_c seg_b seg_a
 xdc,ucf sym: G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17
 hexplay pin: an2 an1 an0 d3 d2 d1 d0

soft clock button

None

clk btn pins: clk_btn
 xdc,ucf sym: B18

FPGA interface

led7 led6 led5 led4 led3 led2 led1 led0

G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17

FPGA
XC7A100T-CSG324-1

H16 G13 F13 E16 H14 G16 F16 D14

sw7 sw6 sw5 sw4 sw3 sw2 sw1 sw0

uart show>

```

FPGAOL UART xterm.js 1.1
[

```

uart pins: cts rts rxd txd
xdc sym: D3 E5 D4 C4
baud rate: 115200

input

segplay(sharing with led) hexplay

segplay pin: dot seg_g seg_f seg_e seg_d seg_c seg_b seg_a
xdc,ucf sym: G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17
hexplay pin: an2 an1 an0 d3 d2 d1 d0

soft clock button

None

clk btn pins: clk_btn
xdc,ucf sym: B18

按一次 sw7 复位：（重新载入也成功）

FPGA interface

led7 led6 led5 led4 led3 led2 led1 led0

G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17

FPGA
XC7A100T-CSG324-1

H16 G13 F13 E16 H14 G16 F16 D14

sw7 sw6 sw5 sw4 sw3 sw2 sw1 sw0

uart show>

```

FPGAOL UART xterm.js 1.1
[

```

uart pins: cts rts rxd txd
xdc sym: D3 E5 D4 C4
baud rate: 115200

input

segplay(sharing with led) hexplay

segplay pin: dot seg_g seg_f seg_e seg_d seg_c seg_b seg_a
xdc,ucf sym: G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17
hexplay pin: an2 an1 an0 d3 d2 d1 d0

soft clock button

None

clk btn pins: clk_btn
xdc,ucf sym: B18

总结

1. 本次实验我完成了 alu 的设计和测试，利用加法模块编写代码并上板计算了 fls。再次对 verilog 进行了熟悉和了解，使用 vivado 仿真和生成 RTL 电路，并在 fpga 平台完成了烧写。
2. 实验文档全面，实验讲解翔实。