

COD lab2 report

牛庆源 PB21111733

1. 实验目的与内容

1. 完成寄存器堆的设计和仿真
2. 完成存储器ip核的例化和仿真
3. fifo队列的实现

2. 实验平台

- vscode
- vivado
- fpgaol

3. 实验过程与结果


3.1 寄存器堆实现

- 要求更改寄存器堆代码使得寄存器堆0号地址恒为0

在地址wa为0时写入恒为0，否则写入为实际写入wd

```
always @ (posedge clk) begin
    if (we)
        if (wa == 0)
            regfile[wa] <= 0;
        else
            regfile[wa] <= wd;
    else
        regfile[0] <= 0;
```

仿真结果：

 


3.2 存储器ip核例化和仿真

- 分布式和块式的16*8位单端口RAM完成功能仿真比较时序差异
- 块式的单端口RAM三种操作模式仿真比较时序差异


通过coe文件为四种不同的RAM赋初值，用仿真文件再为RAM在不同时间赋值，得到以下的结果。

仿真结果：

 

3.3 寄存器堆应用：FIFO队列

- 数据通路为实验手册给出如下：

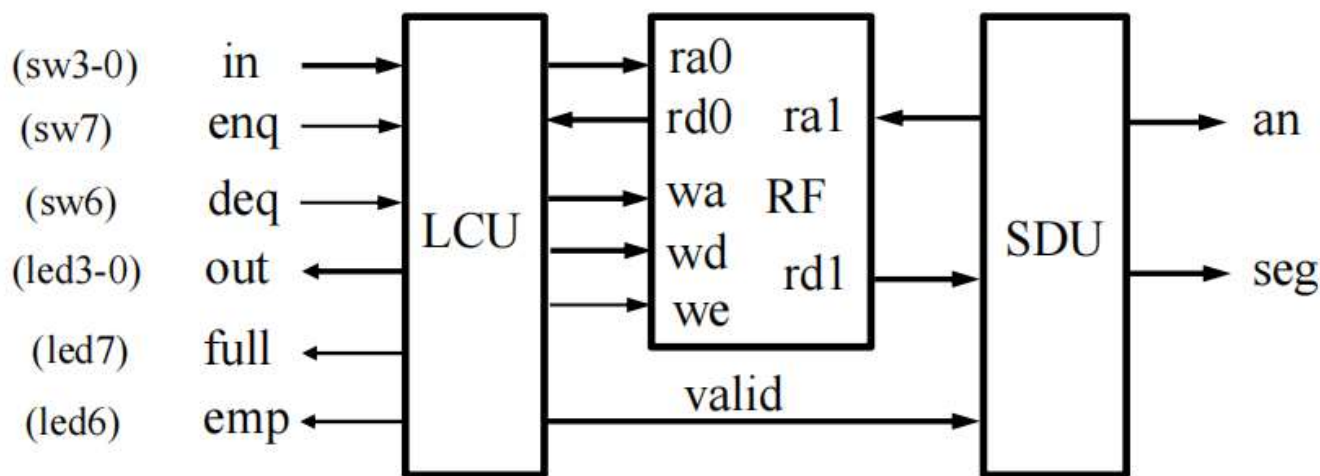

* 省略了clk (100MHz) 和 rst (button)


- 队列控制单元LCU设计

端口采用实验手册给出的端口。

引入了wpp, rpp, rpm分别为写指针读指针的下一位，读指针的上位来辅助编写代码。

状态转换图如下：

 (补全了手册图中的空缺，只要到ENQU均为enq&!full，到DEQU均为deq&!empty)



- 数码管显示单元SDU设计

端口采用实验手册给出的端口

组合逻辑

对rst后第一个输入的数据特殊处理

之后的数据均对数码管地址，地址内容以及读端口地址进行next = cur的操作


时序逻辑

rst为复位，其他均cur = next来对当前态赋值

- FIFO队列的实现

实例化三个模块即可。（三个模块中的有关时序的使能信号输入部分均用sedg取边沿）

仿真结果如下：

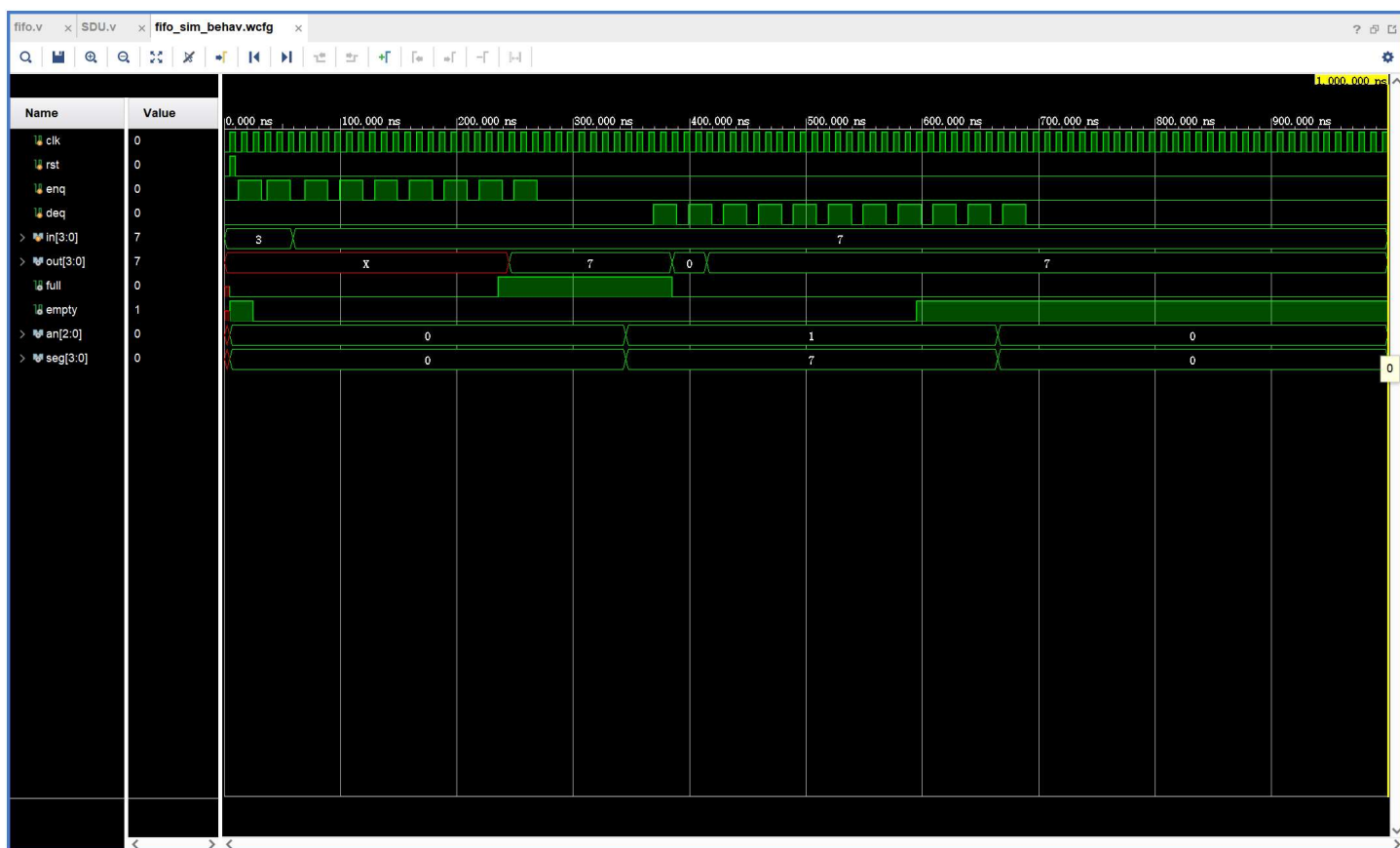

fpga烧写结果如下：

1. 初态

FPGA interface

uart show>


soft clock

button

None ▾



clk btn pins: clk_btn
xdc,ucf sym: B18

 

segplay(sharing with led) hexplay



segplay pin:	dot	seg_g	seg_f	seg_e	seg_d	seg_c	seg_b	seg_a
xdc,ucf sym:	G18	F18	E17	D17	G17	E18	D18	C17
hexplay pin:		an2	an1	an0	d3	d2	d1	d0
xdc,ucf sym:		A18	B16	B17	A15	A16	A13	A14

2. 写入第一个元素1 (不显示)

FPGA interface

uart show>

soft clock


button

None ▾



clk btn pins: clk_btn

xdc,ucf sym: B18

 

segplay(sharing with led) hexplay



segplay pin:	dot	seg_g	seg_f	seg_e	seg_d	seg_c	seg_b	seg_a
xdc,ucf sym:	G18	F18	E17	D17	G17	E18	D18	C17
hexplay pin:		an2	an1	an0	d3	d2	d1	d0
xdc,ucf sym:		A18	B16	B17	A15	A16	A13	A14

3. 写入第二个元素2

FPGA interface

uart show>

soft clock

button


None ▾



clk btn pins: clk_btn

xdc,ucf sym: B18


led7 led6 led5 led4 led3 led2 led1 led0

 

G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17

FPGA
XC7A100t-CSG324-1

H16 G13 F13 E16 H14 G16 F16 D14

 

sw7 sw6 sw5 sw4 sw3 sw2 sw1 sw0

segplay(sharing with led) hexplay



20

segplay pin: dot seg_g seg_f seg_e seg_d seg_c seg_b seg_a

xdc,ucf sym: G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17

hexplay pin: an2 an1 an0 d3 d2 d1 d0

xdc,ucf sym: A18 B16 B17 A15 A16 A13 A14

4. 写入第三个元素3

FPGA interface

uart show>


soft clock

button

None ▾



clk btn pins: clk_btn
xdc,ucf sym: B18

 

segplay(sharing with led) hexplay



segplay pin:	dot	seg_g	seg_f	seg_e	seg_d	seg_c	seg_b	seg_a
xdc,ucf sym:	G18	F18	E17	D17	G17	E18	D18	C17
hexplay pin:		an2	an1	an0	d3	d2	d1	d0
xdc,ucf sym:		A18	B16	B17	A15	A16	A13	A14

5. 出队列操作

FPGA interface

uart show>


soft clock

button

None ▾



clk btn pins: clk_btn
xdc,ucf sym: B18

 


segplay(sharing with led) hexplay



segplay pin:	dot	seg_g	seg_f	seg_e	seg_d	seg_c	seg_b	seg_a
xdc,ucf sym:	G18	F18	E17	D17	G17	E18	D18	C17
hexplay pin:		an2	an1	an0	d3	d2	d1	d0
xdc,ucf sym:		A18	B16	B17	A15	A16	A13	A14

6. 出队列操作

FPGA interface

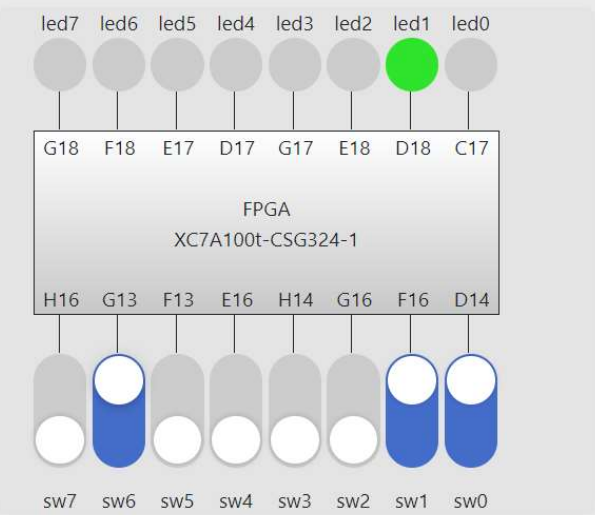

uart show>

soft clock button

None ▾


clk btn pins: clk_btn
xdc,ucf sym: B18

segplay(sharing with led) hexplay

segplay pin: dot seg_g seg_f seg_e seg_d seg_c seg_b seg_a
xdc,ucf sym: G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17
hexplay pin: an2 an1 an0 d3 d2 d1 d0
xdc,ucf sym: A18 B16 B17 A15 A16 A13 A14

7. 出队列操作

FPGA interface

 

uart show>

soft clock


button

None ▾

clk btn pins: clk_btn

xdc,ucf sym: B18

segplay(sharing with led) hexplay

 

segplay pin:	dot	seg_g	seg_f	seg_e	seg_d	seg_c	seg_b	seg_a
xdc,ucf sym:	G18	F18	E17	D17	G17	E18	D18	C17
hexplay pin:		an2	an1	an0	d3	d2	d1	d0
xdc,ucf sym:		A18	B16	B17	A15	A16	A13	A14

4. 实验总结

- 掌握了寄存器堆的功能、时序以及应用
- 例化ip核了解了不同类型存储器的时序和功能
- 实现了fifo队列，编写了fifo的各个模块
- 实验难度中等。